

# LA BIBBIA DI VERILOG DA EDOARDO

## Introduzione

--> Un blocco hardware con input e output si chiama modulo, ad esempio AND gate, mux, sono tutti moduli. Ci sono 2 tipi di moduli

- Comportamentale: descrive cosa fa un modulo
  - Strutturale: descrive com'è costruito un modulo, partendo da moduli più semplici
- > Esempio SystemVerilog comportamentale:

```
module nomemodulo(input logic a, b, c,
                  output logic y);
    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;
endmodule
```

module/endmodule servono per iniziare/finire il modulo

nomemodulo è il nome del modulo

input logic sono i nostri input mentre output logic sono gli output

assign y assegna all'output l'espressione booleana

operatori:

~ not

| or

& and

-> Altro esempio:

```
module nuovomodulo(input logic a, b, c
                  output logic y);
    assign y = ~b & ~c | a & ~b
endmodule
```

--> I due obiettivi principali degli HDL sono la simulazione e la sintesi.

- Nella simulazione si forniscono valori di ingresso al modulo e si controlla alle uscite se il modulo funziona correttamente.
- Nella sintesi, la descrizione testuale del modulo viene tradotta in rete di porte logiche.

-> Esempio sintesi:

Modulo originale:


```
module funzionequalsivolta (input logic a, b, c,
                             output logic y);
```

```

    assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;
endmodule

```

Circuito dopo il processo di sintesi:

 

--> Idiomi: vari classi di componenti logiche

## Logica combinatoria

--> Gli operatori a singolo bit (bitwise) agiscono su segnali costituiti da bit singoli o su bus multibit.

Esempio descrizione quattro negatori (not) collegati a bus a 4 bit:

```

module neg (input logic [3:0] a,
            output logic [3:0] y);
    assign y = ~a
endmodule

```

in questo caso [3:0] rappresenta un bus a 4 bit, dal più significativo al meno significativo, poteva anche essere [4:1] o [0:3]. L'output che produce è il complemento di ognuno dei bit del bus.


-> Altro esempio:

```

module porte(input logic [3:0] a, b,
            output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5); /* cinque
diverse porte logiche a 2 ingressi collegate a bus a 4 bit */
    assign y1 = a & b; // AND
    assign y2 = a | b; // OR
    assign y3 = a ^ b; // XOR
    assign y4 = ~(a & b); // NAND
    assign y5 = ~(a | b); // NOR
endmodule

```

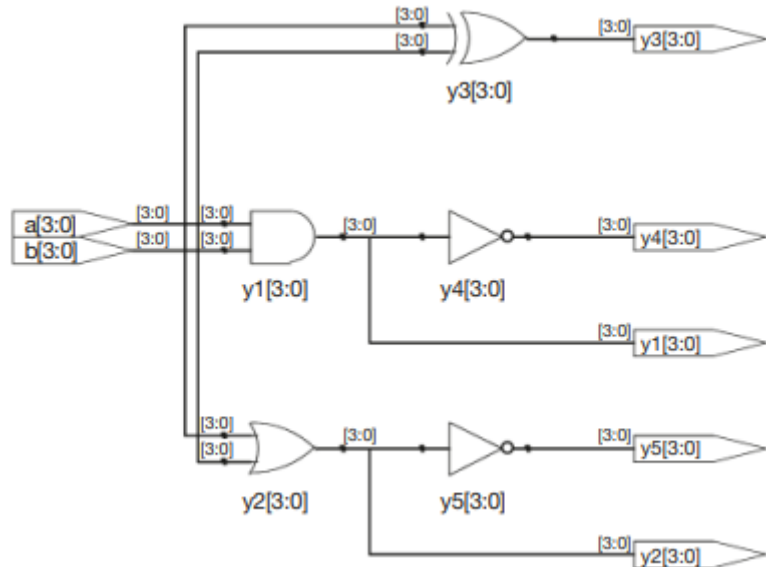qua mandiamo il bus con 4 bit e ogni output produce un risultato a 4 bit, manipolandoli in




modo diverso. Sintesi del circuito:

--> Gli operatori di riduzione sono costituiti da porte logiche a tanti ingressi che producono un'unica uscita.

 Esempio porta AND a 8 ingressi:

```
module and8(input logic [7:0] a,
            output logic y); /* cinque diverse porte logiche a 2
    ingressi collegate a bus a 4 bit */
    assign y = ~a
    // assign y = &a è molto più facile da scrivere di
    // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] & // a[3] & a[2]
    //                                &a[1] & a[0];
endmodule
```

sarebbe un AND tra a7 a6 a5..... Sintesi del circuito:



--> Un assegnamento condizionale seleziona l'uscita da generare tra varie alternative sulla base di un ingresso chiamato condizione.

Esempio Mux 2:1 a 4 bit di ingresso che fa uso di assegnamento condizionale:

```
module mux2(input logic [3:0] d0, d1, // entrambi bus a 4 bit
            input logic s, // singolo bit, sarà 1 o 0
            output logic [3:0] y); // output a 4 bit
```


```

    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule

```

L'operatore condizionale `?` seleziona, sulla base della prima espressione, la seconda o la terza espressione. La prima espressione è denominata condizione, se `s` vale 1 sceglie `d1`, se `s` vale 0 sceglie `d0`.

 ? E' molto utile per descrivere un multiplexer, che sulla base del valore del primo ingresso ne seleziona uno degli altri due. Circuito:



-> Altro esempio Mux 4:1

```

module mux4(input logic [3:0] d0, d1, d2, d3
            input logic [1:0] s,
            output logic [3:0] y);
    assign y = s[1] ? (s[0] ? d3 : d2);
                : (s[0] ? d1 : d0)
endmodule

```

in questo caso la nostra condizione `s` è formata da 2 bit, quindi 4 combinazioni. In base al valore di `s[1]`, cioè il primo bit dei due, il programma sceglie la combinazione `s[0]` da prendere. Esempio

`s[1]` può valere 1 o 0, se vale 1 il programma prende 10 o 11, quindi quando `s[0]` vale 1 o 0, in base poi a questa scelta vengono presi i valori `d3/d2/d1/d0`

--> Le variabili interne non sono ne ingressi ne uscite ma sono utilizzate solo all'interno del modulo, come le variabili locali. Esempio:

```

module sommatore(input logic a, b, rin
                output logic s, rout);

    logic p, g;

    assign p = a ^ b;
    assign g = a & b;
    assign s = p ^ rin;
    assign rout = g | (p & rin);
endmodule

```

`p` e `g` non sono valori accessibili al di fuori del modulo sommatore, però vengono usati per dei calcoli all'interno del modulo.

--> Le parentesi sono importanti o utilizzerà un sistema di precedenza delle operazioni tutto suo

--> I numeri lunghi possono essere spezzati così 111\_232342\_22313 lui li leggerà comunque senza trattini bassi

--> Nel linguaggio Verilog, 4'bz è una notazione per rappresentare un bus di 4 bit con tutti i bit impostati a "Z" (alta impedenza o valore indefinito).

--> Concatenazione di bit. Esempio dove viene assegnato al bus y il valore a 9 bit c2c1d0d0d0c0101:

```
assign y = {c[2:1], {3{d[0]}}, c[0], 3'b101};
```

**Notazioni importanti:** per dire 3 volte d0 scrivo {3{d[0]}}.

per dire 3 bit impostati a 101 scrivo 3'b101

--> Porte logiche con ritardi: è possibile assegnare ritardi alle istruzioni, utili per capire quanto velocemente funzionerà un circuito o per il debugging, nella fase di sintesi i ritardi non contano:

```
'timescale 1ns/1ps
module esempio(input logic a, b, c,
                output logic y);
    logic ab, bb, cb, n1, n2, n3;

    assign #1 {ab, bb, cb} = ~{a, b, c};
    assign #2 n1 = ab & bb & cb;
    assign #2 n2 = a & bb & cb;
    assign #2 n3 = a & bb & c;
    assign #4 y = n1 | n2 | n3;
endmodule
```

'timescale 1ns/1ps indica il ritardo di 1ns con 1ps di precisione, mentre il ritardo vero e proprio si indica con assign # ..., esempio: assign #2 n1 = ab & bb & cb;

**Notazioni importanti:** assign {ab, bb, cb} = ~{a, b, c}; significa che ab = ~a, bb = ~b, cb = ~c

## | Modellazione strutturale

--> Mux 4:1 usando 2 mux 2:1

```
module mux2(input logic [3:0] d0, d1, // entrambi bus a 4 bit
            input logic s, // singolo bit, sarà 1 o 0
            output logic [3:0] y); // output a 4 bit
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule


module mux4(input logic [3:0] d0, d1, d2, d3,
            input logic [1:0] s,
```

```

        output logic[3:0] y);
    logic [3:0] basso, alto;
    mux2 muxbasso(d0, d1, s[0], basso)
    mux2 muxalto(d2, d3, s[0], alto)
    mux2 muxuscita(basso, alto, s[1], y)
endmodule

```

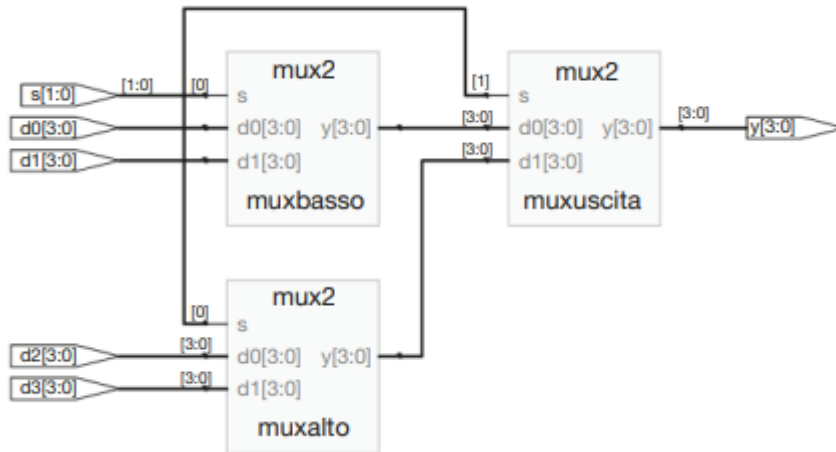quando scrivo mux2 sto utilizzando il modulo prima con gli argomenti (d0, d1, s[0], basso).  
basso e alto sono le uscite di muxbasso e muxalto



## Logica sequenziale

--> Flip Flop D:

```

module flop(input logic clk,
            input logic [3:0] d,
            output logic [3:0] q);
    always_ff @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

```

always\_ff indica il flip flop, posedge clk sarebbe che l'istruzione  $q \leq d$  si attiva solo quando il fronte d'onda del clock è positivo. Al momento consideriamo  $\leq$  come  $=$   
In generale, un'istruzione always in SystemVerilog ha la forma:


```

always @(sensitivity list)
    istruzione

```

inoltre abbiamo varie istruzioni always a seconda di cosa usiamo: always\_ff, always\_latch e always\_comb

-> Sintesi del circuito di prima:

 



-> Le istruzioni always possono essere usate per scopi di memorizzazione quindi per reti sequenziali, mentre istruzioni come assign sono valutate ogni volta da capo

--> Registro resettabile in modo asincrono/sincrono


```
module flopr(input logic clk,
             input logic reset,
             input logic [3:0] d,
             output logic [3:0] q);
    // reset asincrono
    always_ff @(posedge clk or posedge reset)
        if (reset) q <= 4'b0;
        else q <= d;
endmodule

module flopr(input logic clk,
             input logic reset,
             input logic [3:0] d,
             output logic [3:0] q);
    // reset sincrono
    always_ff @(posedge clk)
        if (reset) q <= 4'b0;
        else q <= d;
endmodule
```


Asincrono: quando il segnale di reset è attivo (alto), il flip-flop imposta il suo stato q a zero, indipendentemente dal fronte di salita successivo del segnale di clock.

Sincrono: quando il segnale di reset è attivo (alto) al fronte di salita successivo del segnale di clock, il flip-flop imposta il suo stato q a zero

 -> Più segnali nella sensitivity list sono separati da una virgola o dalla parola or.



(a)

 

(b)


**ra 4.15** Sintesi del circuito flopr (a) con reset asincrono, (b) con reset sincrono.

--> I registri con l'abilitazione (enable) reagiscono al clock solo se il segnale enable è attivo.  
Esempio:


```

module flopenr(input logic clk,
               input logic reset,
               input logic en,
               input logic [3:0] d,
               output logic [3:0] q);
    // reset asincrono
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) q <= 4'b0;
        else if (en) q <= d;
endmodule

```

 

--> Registri multipli: sincronizzatore:

 


```

module sinc(input logic clk,
            input logic d,
            output logic q);

    logic n1;
    always_ff @(posedge clk)
        begin
            n1 <= d; // non bloccante
            q <= n1; // non bloccante
        end
endmodule

```

Il costrutto begin/end è necessario perché ci sono più istruzioni all'interno dell'istruzione always. begin/ end non era necessario nell'esempio flopr perché il costrutto if/else corrisponde a una singola istruzione.

 

**Figura 4.18** Sintesi del circuito sinc.

--> Latch D: è trasparente quando il clock è ALTO, permettendo ai dati di passare dall'ingresso all'uscita. Il latch diventa "opaco" quando il clock è BASSO, e mantiene lo stato



raggiunto in precedenza. Esempio:

```
module latch(input logic clk,
              input logic [3:0] d,
              output logic [3:0] q);
    always_latch
        if (clk) q <= d;
endmodule
```

- *alwayslatch equivale ad always@(clk,d)* ed è l'idioma da usare di preferenza in SystemVerilog per descrivere un latch.
- Viene valutato ogni volta che clk o d cambiano. Se clk è ALTO, d attraversa i latch e arriva a q, quindi questo codice descrive un latch sensibile al livello positivo. Altrimenti q mantiene il valore precedente

--> Negatore di always:

```
module neg(input logic [3:0] a, output logic [3:0] y); always_comb y = ~a;
endmodule
```

- *alwayscomb rivaluta le istruzioni all'interno dell'istruzione always ogni volta che i segnali a destra di <= oppure = nell'istruzione always cambiano. In questo caso, equivale a always@(a)*
- Il simbolo = nell'istruzione always è chiamato assegnamento bloccante, rispetto all'assegnamento non bloccante <=. In SystemVerilog è buona norma usare assegnamenti bloccanti per la logica combinatoria e non bloccanti per quella sequenziale.

--> Sommatore completo facendo uso di always:

```
module sommatore(input logic a, b, rin,
                  output logic s, rout);
    logic p, g;

    always_comb
        begin
            p = a ^ b; // bloccante
            g = a & b; // bloccante
            s = p ^ rin; // bloccante
            rout = g | (p & rin); // bloccante
        end
endmodule
```

--> Istruzione case:

```

module sette_segmenti(input logic [3:0] dati,
                      output logic [6:0] segmenti);

    always_comb
        case(dati) // abc_defg
            0: segmenti = 7'b111_1110;
            1: segmenti = 7'b011_0000;
            2: segmenti = 7'b110_1101;
            3: segmenti = 7'b111_1001;
            4: segmenti = 7'b011_0011;
            5: segmenti = 7'b101_1011;
            6: segmenti = 7'b101_1111;
            7: segmenti = 7'b111_0000;
            8: segmenti = 7'b111_1111;
            9: segmenti = 7'b111_0011;
            default: segmenti = 7'b000_0000;
        endcase
endmodule

```

- a seconda del valore di (dati) esegue l'azione dopo i :, ad esempio il caso dati = 0 imposterà segmenti = 7'b111\_1110; se dati = 5 imposta segmenti = 7'b101\_1011;
- La clausola default è un modo conveniente per definire le uscite in tutti i casi non elencati esplicitamente, garantendo in questo modo una logica combinatoria.

--> Decoder 3:8

```

module decoder3_8(input logic [2:0] a,
                  output logic [7:0] y);

    always_comb
        case(a)
            3'b000: y = 8'b00000001;
            3'b001: y = 8'b00000010;
            3'b010: y = 8'b00000100;
            3'b011: y = 8'b00001000;
            3'b100: y = 8'b00010000;
            3'b101: y = 8'b00100000;
            3'b110: y = 8'b01000000;
            3'b111: y = 8'b10000000;
            default: y = 8'bxxxxxxxx;
        endcase
endmodule

```

- in questo caso se a vale 3 bit impostati a 000 allora y vale 8 bit impostati a 00000001 e così via per tutti i casi  
-> *Posso usare casez per impostare don't care con il ?*

```

module circprio_indiff(input logic [3:0] a,
                      output logic [3:0] y);

    always_comb
        casez(a)
            4'b1???: y = 4'b1000;
            4'b01??: y = 4'b0100;
            4'b001?: y = 4'b0010;
            4'b0001: y = 4'b0001;
            default: y = 4'b0000;
        endcase
endmodule

```

--> Linee guide per assegnamenti bloccanti e non bloccanti:

1. Usare `always_ff @(posedge clk)` e assegnamenti non bloccanti per modellizzare logica sequenziale sincrona.

```

always_ff @(posedge clk)
begin
    n1 <= d; // non bloccante
    q <= n1; // non bloccante
end

```

2. Usare assegnamenti continui per modellizzare logica combinatoria semplice.

```

assign y = s ? d1 : d0;

```

3. Usare `always_comb` e assegnamenti bloccanti per modellizzare logica combinatoria più complessa, dove l'istruzione `always` è molto utile.

```

always_comb
begin
    p = a ^ b; // bloccante
    g = a & b; // bloccante
    s = p ^ rin;
    rout = g | (p & rin);
end

```

4. Non fare più assegnamenti allo stesso segnale in più di un'istruzione `always` o più di un'istruzione di assegnamento continuo.

--> Sommatore completo con uso di assegnamenti non bloccanti

```

// assegnamenti non bloccanti (sconsigliati)
module sommatore(input logic a, b, rin,
                 output logic s, rout);

    logic p, g;

    always_comb
    begin
        p <= a ^ b; // non bloccante
        g <= a & b; // non bloccante
        s <= p ^ rin;
    end
endmodule

```



```

                                rout <= g | (p & rin);

                                end

endmodule

```

--> Contatore modulo 11 significa che conterà fino a 10, quindi mi servono 4 bit per rappresentarlo esempio di implementazione:

```

module contatore(input logic [3:0] count,
                 input logic clk,
                 input logic reset,
                 output logic next_count);
    always_ff @(posedge clk or posedge reset) // asincrono
        if (reset)
            count <= 4'b0000;
        else if (count == 4'b1010)
            count <= 4'b0000;
        else
            next_count <= count + 1
endmodule

```

## Macchine a stati finiti

--> Implementazione macchina a stati finiti "riconosce sequenza", è previsto un segnale di reset asincrono: MOORE

```

module sequenzeMoore(input logic clk,
                     input logic reset,
                     input logic a,
                     output logic y);

    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} tipostato;
    tipostato stato, statopross;

    // registro di stato
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) stato <= S0;
        else stato <= statopross;

    // logica di stato prossimo
    always_comb
        case (state)
            S0: if (a) statopross = S0;
                else statopross = S1;
            S1: if (a) statopross = S2;
                else statopross = S1;
            S2: if (a) statopross = S0;
                else statopross = S1;
            default: statopross = S0;
        endcase
endmodule

```

```

endcase

// logica di uscita
assign y = (stato==S2);
endmodule

```

- L'istruzione typedef definisce tipostato come valore di tipo logic a due bit con tre possibilità: S0, S1 o S2. stato e statopross sono segnali di tipo tipostato. Quindi stato è di tipo tipostato che è di tipo logic enum, è formato da 2 bit e può valere S0 o S1 o S2
- Le codifiche enumerative (typedef enum) per default seguono l'ordine numerico, quindi S0 = 00, S1 = 01 e S2 = 10
- Dal momento che la logica di stato prossimo deve essere combinatoria, è necessaria la clausola default.
- Manda 1 come output quando riconosce la sequenza S2
- **MOORE: uscita dipende solo dallo stato presente. MEALY: uscita dipende da ingresso e stato presente**

--> Esempio MEALY:

```

module sequenzeMoore(input logic clk,
                    input logic reset,
                    input logic a,
                    output logic y);

    typedef enum logic [1:0] {S0, S1, S2} tipostato;
    tipostato stato, statopross;

    // registro di stato
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if (reset) stato <= S0;
        else stato <= statopross;

    // logica di stato prossimo
    always_comb
        case (state)
            S0: if (a) statopross = S0;
                else statopross = S1;
            S1: if (a) statopross = S2;
                else statopross = S1;
            S2: if (a) statopross = S0;
                else statopross = S1;
            default: statopross = S0;
        endcase

    // logica di uscita
    assign y = (a & stato==S1);
endmodule

```

- *Uguale a Moore con uscita diversa*
- *S1 input 1 va in S2, come Moore*