

OPERATORI

~ not
& and ~ & nand
^ xor
| or ~ nor

assign - operatore di

ASSEGNAZIONE CONTINUO

- ricalcola l'uscita ogni volta che gli ingressi cambiano

? : - operatore di

ASSEGNAZIONE CONDIZIONALE

Seleziona, sulla base di una prima espressione, la seconda o la terza.

condizione: $\begin{cases} 1 \rightarrow \text{prima esp.} \\ 0 \rightarrow \text{seconda esp.} \end{cases}$

MUX DA SOTTO
A SOPRA

always @ (sensitivity list)
istruzione

L'istruzione viene eseguita quando avviene ciò che è scritto nella sens. list

con gli always si usano

<= NON BLOCCANTE - sequenziale
= BLOCCANTE - combinatorio

@(posedge clk)
sensibile al fronte di salita
always_ff
always_latch
always_comb

FLIP-FLOP D sens. fronte salita

module flop_d (input logic clk,
input logic [3:0] d,
output logic [3:0] q);

always_ff @(posedge clk)
q <= d;

endmodule


SINTASSI BASE

inizializz. modulo
module nome_modulo (input logic a, b, c
output logic y);

assign y = ~a & b & c |
a & b & c;

endmodule

 module mux2 (input logic [0:3] a, b,
input logic s,
output logic y);



assign y = s ? a : b
s=1 s=0

endmodule

Variabili interne

se bisogna fare molte operazioni, si possono definire variabili interne che non sono né entrate né uscite

module grande (input logic a, b, c,
output logic y);

assign P = a & b;
assign j = b ^ c;
assign y = P | j;

endmodule

module neg (input logic [3:0] a
output logic [3:0] b);

always_comb
y = ~a;

endmodule

case (dato) :

Sceglie un'operazione in base al valore di dato
Si può usare **default** per definire le uscite nei casi non specificati (es. se un valore compare 3 volte, invece di specificare 3 casi, si sceglie quello come default e si specificano tutti gli altri)
• sempre dentro un always

casez (dato)

supporto anche
? come un 0

casez (a) 1's
4'b1?? : y = b
4'b0?1 : y = c

module mux_4to1 (input logic a, b, c,
input logic [0:1] x
output logic f);

always_comb
case (x)
2'b01 : f = c | d
2'b10 : f = 1'b1
default : f = a & b
endcase
endmodule

bus multibit

input logic [3:0] a

come lo slicing, ma l'inizio è compreso

a[3:0] = a[3], a[2], a[1], a[0]

- ordinati bit variamente

ma ord. comuni: little-endian [0:N-1]

big-endian [N-1:0]

modulo per sommare (o operare) su tutti i bit

module and8 (input logic [0:7] a,
output logic y);

assign y = ~a;

endmodule
più facile di fare
assign y = a[7] & a[6] & ...

bus concatenati

assign y = {c[2:1], {3{d[0]}}, c[0], 3'b101};
(3 copie di d[0])


NUMERI

N' Bvalore
dimensione in bit
lettore che indica base

• 'b - binario
• 'd - decimale
• 'o - ottale
• 'h - esadecimale

• **if, else** → sempre dentro un always

 if (istruz.) conseguenza;
else if (istruz.) conseguenza;
else conseguenza;



REGISTRI

RESET

RESET SINCRONO

```
module flopr(input logic clk,
             input logic reset,
             input logic [3:0] d,
             output logic [3:0] q);

always_ff @(posedge clk) 4 bit di 0 (binario)
    if (reset) q <= 4'b0;
    else q <= d;

endmodule
```

RESET ASINCRONO

```
module flopr(input logic clk,
             input logic reset,
             input logic [3:0] d,
             output logic q);

always_ff @(posedge clk, posedge reset)
    if (reset) q <= 4'b0;
    else q <= d;

endmodule
```

ABILITAZIONE

```
module flopenr(input logic clk,
               input logic reset,
               input logic en,
               input logic [3:0] d,
               output logic [3:0] q);
```

```
always_ff @(posedge clk, posedge reset)
    if (reset) q <= 4'b0;
    else if (en) q <= d;
```

endmodule

MULTIPLI

```
module sinc(input logic clk,
            input logic d,
            output logic q);
```

logic n1;

```
always_ff @(posedge clk)
    begin contemporaneamente
        n1 <= d; d va in n1 e n1 in q
        q <= n1;
    end
```

endmodule

LATCH D

```
module latch(input logic clk,
             input logic d,
             output logic q);
```

```
always_latch valutato ogni volta che clk o d cambiano
    if (clk) q <= d;
```

endmodule

DOMANDE ESAMI:

- ① FF T reset asincrono ✓
(2021 02 16 A)
- ② shift register 8 bit con reset sincrono
(2021 02 16 B)
- ③ buffer tristate - NON L'ABBIAMO FATTO
(2021 07 12)
- ④ MUX 8-A-1 ✓
(2022 01 11 A e B)
- ⑤ contatore mod₁₃ ✓
(2022 02 01 A mod₁₁ B)

MASSIMI

- ① 2 FF delay (2023 01 18 A e B) ✓
- ② FF reset asincrono e segnale enable ✓

① FLIP-FLOP T CON RESET ASINCRONO

```
module fflr (input logic clk,
             input logic res,
             input logic t,
             output logic q);
```

```
always_ff @(posedge clk, posedge res)
    if (res) q <= 1'b0;
    else if (t) q <= ~q;
    else q <= q;
```

```
endmodule
```

XOR, perché


t	q	Q
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

alternativa

```
else q <= q ^ t
```

② MASSINI, 2021 18 GEN B

 Esercizio 3 (4 punti) Descrivere in SystemVerilog il seguente circuito:



```
module ex3 (input logic clk,
            input logic a,
            output logic [0:1] y);
```

```
always_ff @(posedge clk)
```

```
begin
    y[0] <= a;
    y[1] <= ~y[0];
```

```
end
```

```
endmodule
```

③ FF reset asincrono e segnale enable

```
module flor (input logic clk,
             input logic res,
             input logic en,
             input logic d,
             output logic q);
```

```
always_ff @(posedge clk, posedge res)
    if (res) q <= 1'b0;
    else if (en) q <= d;
```

```
endmodule
```

④ Shift register 8 bit con reset asincrono

```
module shift (input logic clk,
              input logic res,
              input logic x,
              output logic q);
```

```
logic [7:0] sh_reg;
```

```
always_ff @(posedge clk, posedge res)
```

```
begin
```

```
    if (res) sh_reg <= 8'b0
```

```
    else sh_reg <= {sh_reg[6:0], d};
```

```
end
```

```
assign q = sh_reg[7]
```

concatenazione
7 bit del registro
+ 1 dell'input

l'usato è
solo l'ultimo bit

```
endmodule
```

⑤ Contatore mod₁₃

Conta fino a 12 → 1100

```
module count13 (input logic clk,
                 output logic [3:0] y);
```

```
assign y = 4'b0
```

```
always_ff @(posedge clk)
```

```
begin
```

```
    if (y == 4'b1100) y <= 4'b0
```

```
    else y <= y + 1
```

```
end
```

```
endmodule
```